

PROBLEMS  
7, 17(a,d,e), 30(a,e,g)  
32, 37, 39

THOMAS CROW  
9/6/21  
CHAPTER 3 HW

$$7) R_1 \Rightarrow R = \frac{V}{I} \quad \frac{1V}{2A} = \boxed{0.5 \Omega}$$

$$R_2 \Rightarrow \frac{2V}{2A} = \boxed{1 \Omega}$$

$$R_3 \Rightarrow \frac{1V}{0.5A} = \boxed{2 \Omega}$$

$$17) a) \begin{matrix} V = 5V \\ R = 1 \Omega \end{matrix} \quad I = \frac{V}{R} = \frac{5V}{1 \Omega} = \boxed{5A}$$

$$d) \begin{matrix} V = 30V \\ R = 15 k\Omega \end{matrix} \quad \frac{30V}{15 k\Omega} = \boxed{2mA}$$

$$e) \begin{matrix} V = 250V \\ R = 5.6 M\Omega \end{matrix} \quad \frac{250V}{5.6 M\Omega} = \boxed{44.64 \mu A}$$

30)

$$V = I \cdot R$$


a)  $\frac{I}{R} = \frac{1 \text{ mA}}{10 \Omega} \Rightarrow 1 \text{ mA} \cdot 10 \Omega = 0.001 \cdot 10$   
 $= \boxed{0.01 \text{ V}}$

e)  $\frac{I}{R} = \frac{250 \mu\text{A}}{1.0 \text{ k}\Omega} = (250 \cdot 10^{-6}) \cdot (1 \cdot 10^3) =$

g)  $\frac{I}{R} = \frac{850 \mu\text{A}}{10 \text{ M}\Omega}$   
 $= \boxed{0.25 \text{ V}}$


$(850 \cdot 10^{-6}) \cdot (10 \cdot 10^6)$   
 $= \boxed{8.5 \text{ kV}}$

32)

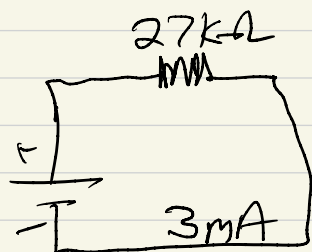

$I = 3 \text{ mA}$   
 $R = 27 \text{ k}\Omega$

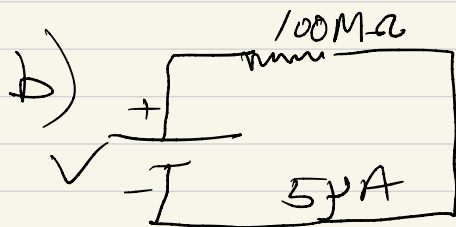
$V_a = (3 \times 10^{-3}) \cdot (27 \cdot 10^3) = \boxed{81 \text{ V}}$



$I = 5 \mu\text{A}$   
 $R = 100 \text{ M}\Omega$

$V_b = (5 \cdot 10^{-6}) \cdot (100 \cdot 10^6) = \boxed{500 \text{ V}}$

32)

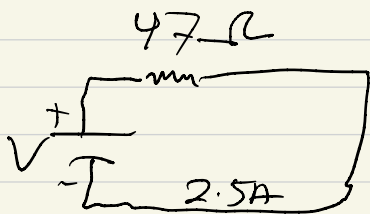


$$I = 2.5A$$

$$R = 47\Omega$$

$$V_c = 2.5 \cdot 47 = \boxed{117.5V}$$

37)

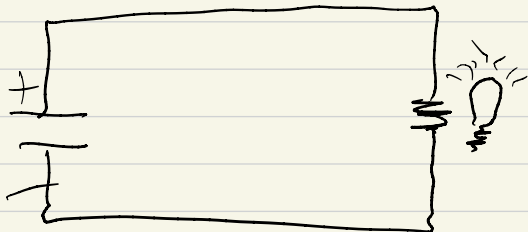


$$V = 120V$$

$$I = 0.8A$$

$$R = \frac{120V}{0.8A} = \boxed{150\Omega}$$

39)

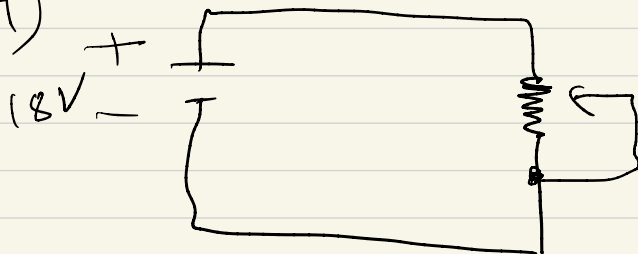

a)  $I = 50mA$   
 $V = 18V$   $R = \frac{V}{I}$   $R_a = \frac{18}{50 \cdot 10^{-3}} = \boxed{360\Omega}$

b)  $I = 100mA$   
 $V = 18V$   $R_b = \frac{18}{100 \cdot 10^{-3}} = \boxed{180\Omega}$

39)

c) If the resistor is set to zero, ignoring the wire's resistance, you would have made a short circuit.