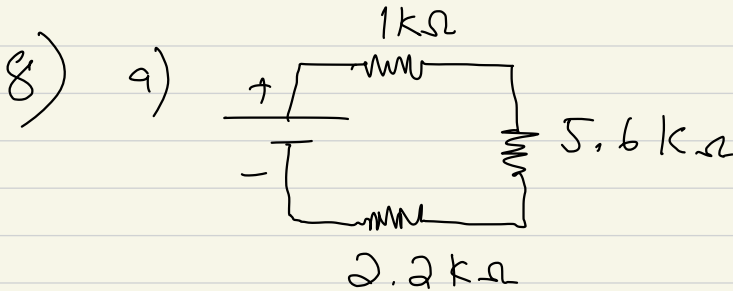



Chapter 5 H/w

8, 19, 20, 23, 24, 31, 34, 36


Thomas Crow
9/28/21



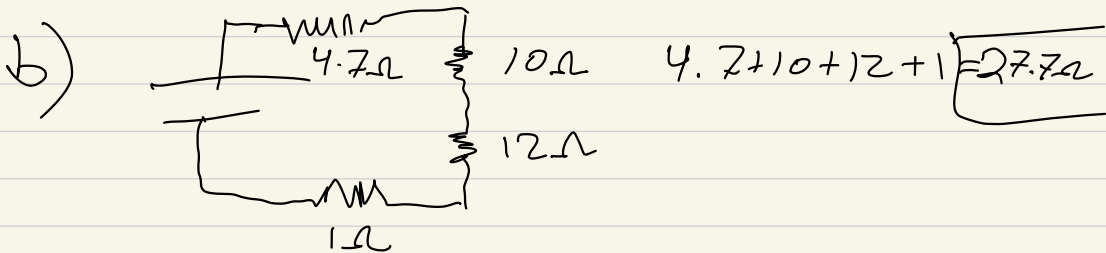
$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 1 + 5.6 + 2.2 = \boxed{8.8k\Omega}$$


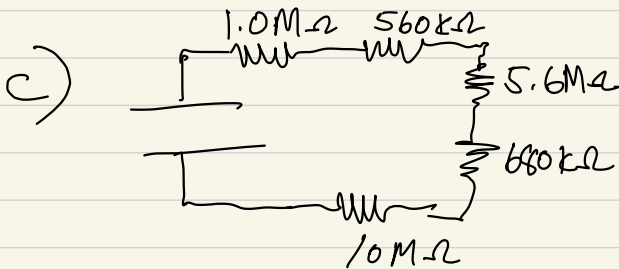
$$4.7 + 10 + 12 + 1 = \boxed{27.7\Omega}$$



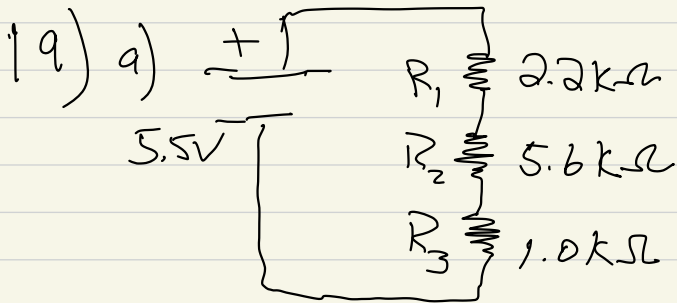
$$1 + 0.56 + 5.6 + 0.68 + 10 = \boxed{17.84M\Omega}$$




$$R_T = 2.2 + 5.6 + 1 = 8.8 \text{ k}\Omega$$
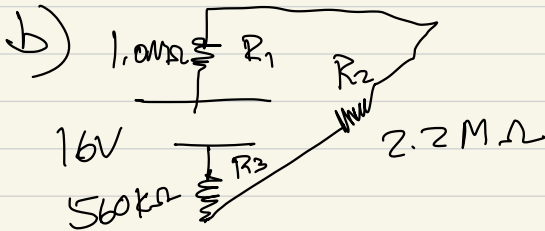
$$I = \frac{V}{R} = \frac{5.5\text{V}}{8.8 \text{ k}\Omega} = \boxed{0.625 \text{ mA} \text{ or } 625 \mu\text{A}}$$



$$R_T = 1 + 2.2 + 0.56 = 3.76 \text{ M}\Omega$$
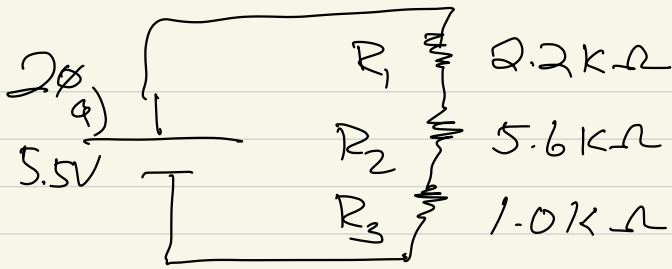
$$I = \frac{V}{R} = \frac{16\text{V}}{3.76 \text{ M}\Omega} = \boxed{4.26 \mu\text{A}}$$




$$I = 625 \mu A$$

$$V_{R_1} = I \cdot R_1 = (625 \mu A)(2.2k\Omega) = 1.375V$$

$$V_{R_2} = I \cdot R_2 = (625 \mu A)(5.6k\Omega) = 3.5V$$
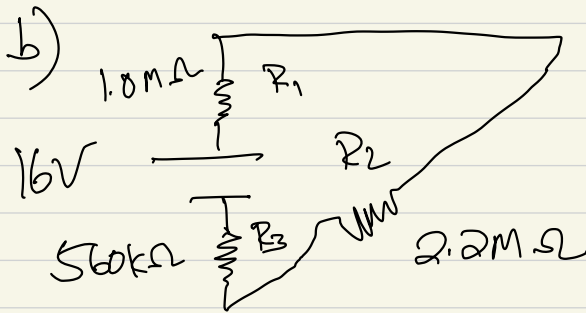
$$V_{R_3} = I \cdot R_3 = (625 \mu A)(1.0k\Omega) = 0.625V$$




$$I = 4.26 \mu A$$

$$V_{R_1} = I \cdot R_1 = (4.26 \mu A)(1.0M\Omega) = 4.26V$$

$$V_{R_2} = I \cdot R_2 = (4.26 \mu A)(2.2M\Omega) = 9.372V$$

$$V_{R_3} = I \cdot R_3 = (4.26 \mu A)(560M\Omega) = 2.386V$$

23)

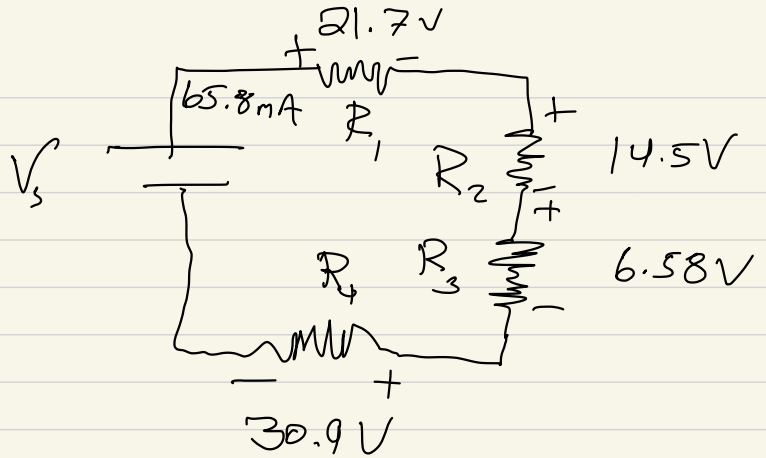


$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{21.7V}{65.8mA} = 329.787\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{14.5V}{65.8mA} = 220.365\Omega$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = \frac{6.58V}{65.8mA} = 100\Omega$$

$$R_4 = \frac{V_4}{I} = \frac{30.9V}{65.8mA} = 469.605\Omega$$

24)

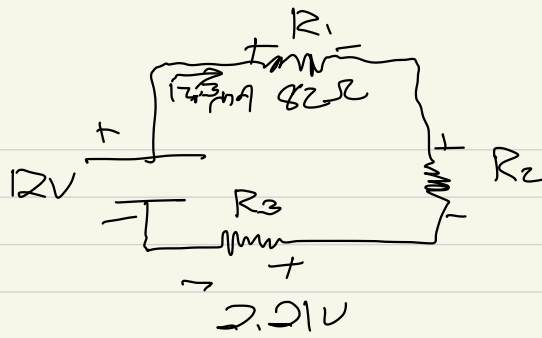

$$I = 12.3 \text{ mA}$$

Find V_{R_1} , R_2 , R_3

$$V_{R_1} = I \cdot R_1 = (12.3 \text{ mA})(82 \Omega) = \boxed{1.009 \text{ V}}$$

$$R_3 = \frac{V_{R_3}}{I} = \frac{(2.21 \text{ V})}{(12.3 \text{ mA})} = \boxed{179.675 \Omega}$$


$$V_T - V_{R_1} - V_{R_2} - V_{R_3} = 0$$

$$V_{R_2} = V_T - V_{R_1} - V_{R_3} \Rightarrow$$


$$V_{R_2} = 12 - 1.009 - 2.21 = 8.781 \text{ V}$$

$$R_2 = \frac{V_{R_2}}{I} = \frac{8.781}{12.3 \text{ mA}} = \boxed{713.902 \Omega}$$

31)

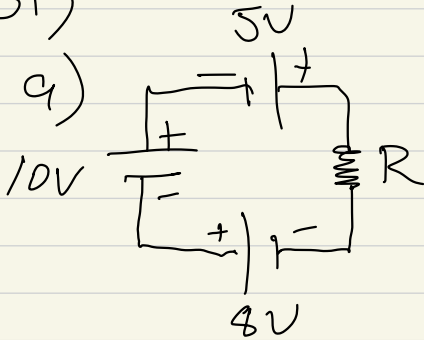


$$10V + 8V + 5V = \boxed{23V}$$

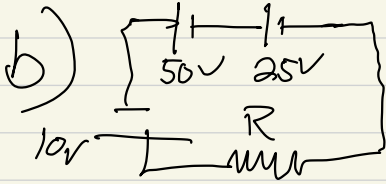

$$25V + 50V + 10V = \boxed{85V}$$

34)

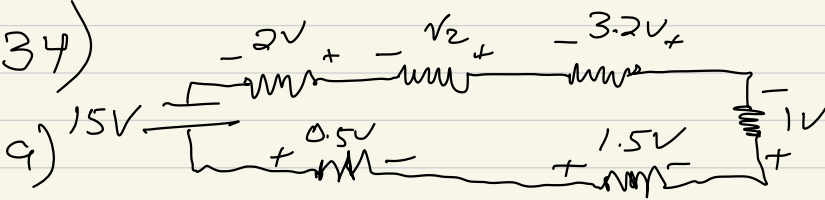


$$V_T - V_1 - V_2 - V_3 - V_4 - V_5 - V_B = 0$$

$$V_2 = V_T - V_1 - V_3 - V_4 - V_5 - V_B$$

$$V_2 = 15V - 2V - 3.2V - 1V - 1.5V - 0.5V$$

$$= \boxed{6.6V}$$

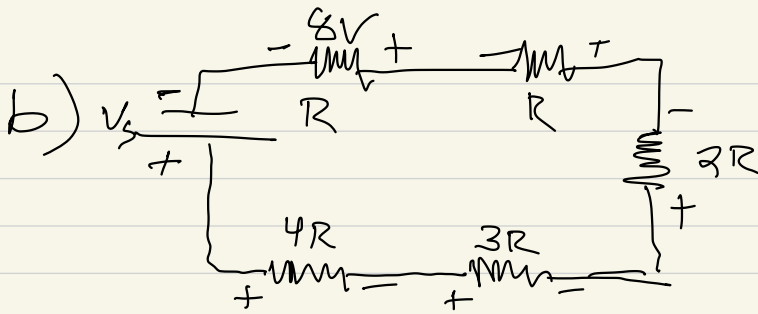

$$R_T = R + R + 2R + 3R + 4R = 11R$$

$$V_{R_1} = 8V$$

$$V_{R_2} = IR_2 = IR_1 = V_{R_1} = \boxed{8V}$$

$$V_{R_3} = IR_3 = I 2(R_2) \Rightarrow 2(IR_2) = 2(8V) = \boxed{16V}$$

$$V_{R_4} = IR_4 = I 3(R_2) \Rightarrow 3(IR_2) = 3(8V) = \boxed{24V}$$

$$V_{R_5} = IR_5 = I 4(R_2) = 4(IR_2) = 4(8V) = \boxed{32V}$$


36)

$$I = 10 \text{ mA}$$

$$V_T = 9 \text{ V}$$

$$V_{R_1} = 5.6 \text{ V}$$
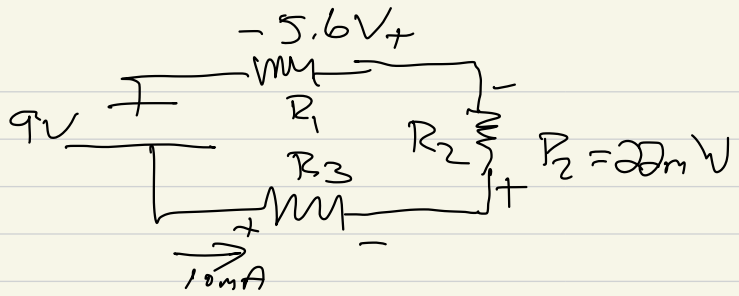
$$R_1 = \frac{V_{R_1}}{I} = \frac{5.6 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \boxed{560 \Omega}$$



$$P_2 = I^2 R_2 \Rightarrow R_2 = \frac{P_2}{I^2} = \frac{20 \text{ mW}}{(10 \text{ mA})^2} = \boxed{220 \Omega}$$

$$V_{R_2} = I \cdot R_2 = (10 \text{ mA}) (220 \Omega) = 2.2 \text{ V}$$

$$V_T - V_{R_3} - V_{R_2} - V_{R_1} = 0$$

$$V_{R_3} = V_T - V_{R_2} - V_{R_1} = 9 \text{ V} - 2.2 \text{ V} - 5.6 \text{ V} = 1.2 \text{ V}$$

$$R_3 = \frac{V_{R_3}}{I} = \frac{1.2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \boxed{120 \Omega}$$